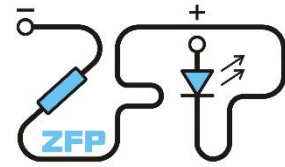


Fyzikální praktikum II



Datum měření: 13.10.2025

Nechávejte větší mezery kolem tabulek, popis tabulky někde splývá s odstavcem, je to méně přehledné-

	Možný počet bodů	Udělený počet bodů
Teoretická část + Literatura	0 - 1	
Výsledky a zpracování měření	0 - 7	
Diskuse výsledků	0 - 3	
Závěr	0 - 1	
Celkem	max. 12	12

Posuzoval: HV

21.10.2025
dne:

1 Pracovní úkol

1. Změřte závislost rezonanční frekvence cívek A a B na připojené kapacitě. Určete indukčnosti L_A , L_B , a vlastní kapacity C_A , C_B cívek A a B.
2. Z měření celkové indukčnosti $L_{1,2}$ cívek A a B určete jejich vzájemnou indukčnost M . Diskutujte platnost vztahu mezi vzájemnou indukčností M , indukčnostmi cívek L_A , L_B a celkovou indukčností $L_{1,2}$.
3. Grafy závislostí převrácené hodnoty kvadrátu rezonanční frekvence na kapacitě vynesete přímo v praxi.
4. Pro jedno zapojení proměřte rezonanční křivku. Rezonanční křivku vynesete do grafu přímo v praxi.
5. Naměřený průběh porovnejte graficky s teoretickým a vyhodnoťte míru útlumu, činitel jakosti a náhradní sériový odpor obvodu.

2 Teorie

Rezonance v RLC obvodu

V sériovém zapojení indukčnosti L , kapacity C a odporu R platí mezi efektivními hodnotami proudu a napětí vztah [1]

$$U = I \sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}, \quad (1)$$

kde ω je úhlová frekvence střídavého proudu a napětí. Při konstantním efektivním napětí U poteče obvodem maximální proud $I_r = \frac{U}{R}$, pokud úhlová frekvence bude rovna rezonanční úhlové frekvenci

$$\omega_r = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 2\pi f_r, \quad (2)$$

kde f_r je rezonanční frekvence [1]. Při měření s neideální cívkou, kterou lze charakterizovat indukčností L a vlastní kapacitou C_0 , přejde vztah (2) na

$$\omega_r = \frac{1}{\sqrt{L(C+C_0)}} = 2\pi f_r. \quad (3)$$

Zavedeme-li značení $y = \frac{I}{I_r}$, $x = \frac{\omega}{\omega_r}$, $d = R\sqrt{\frac{C}{L}}$, případně $d = R\sqrt{\frac{C+C_0}{L}}$, lze vztah (1) přepsat na

$$y^2 = \frac{d^2}{d^2 + (x - \frac{1}{x})^2}, \quad (4)$$

který představuje tzv. redukovanou rezonanční křivku s mírou útlumu d .

Energetické ztráty v obvodu popisuje činitel jakosti Q definovaný pro cívku jako

$$Q = \frac{\omega_r L}{R_S} = \frac{1}{d}, \quad (5)$$

kde R_S je náhradní sériový odpor obvodu. [1]

Vzájemná indukčnost cívek

Pro celkovou indukčnost dvou cívek o indukčnostech L_A a L_B platí [1]

$$L_{1,2} = L_A + L_B \pm 2M, \quad (6)$$


kde M je vzájemná indukčnost cívek. Index 1 značí situaci, kdy proud prochází cívkami souhlasným směrem, a index 2 situaci s opačným směrem. Vzájemnou indukčnost tedy lze vypočítat jako

$$M = \frac{L_1 - L_2}{4}. \quad (7)$$

Experimentální uspořádání

Měření bylo prováděno pomocí Q-metru, jehož schéma je vyznačeno na obr. 2. Generátor napětí je spojen s cívkou L_V . Ta je indukčně vázaná na cívky L_A a L_B , které spolu s kondenzátorem C_N tvoří rezonanční obvod. Komutátorem lze měnit vzájemnou orientaci proudu v cívkách L_A a L_B , a tím měřit jejich vzájemnou indukčnost M . V případě měření indukčnosti pouze jedné cívky jsou svorky na místě druhé cívky zkratovány.

K rezonančnímu obvodu je cívkou L_{ap} indukčně vázán detekční obvod s galvanometrem, jímž se měří velikost proudu v detekčním obvodu. V něm je zapojena usměrňovací dioda D s kvadratickou charakteristikou napětí na proudu. Díky tomu je výchylka galvanometru z (úměrná proudu v detekčním obvodu) úměrná kvadrátu napětí v detekčním obvodu, a tím úměrná kvadrátu proudu v rezonančním obvodu. [1]

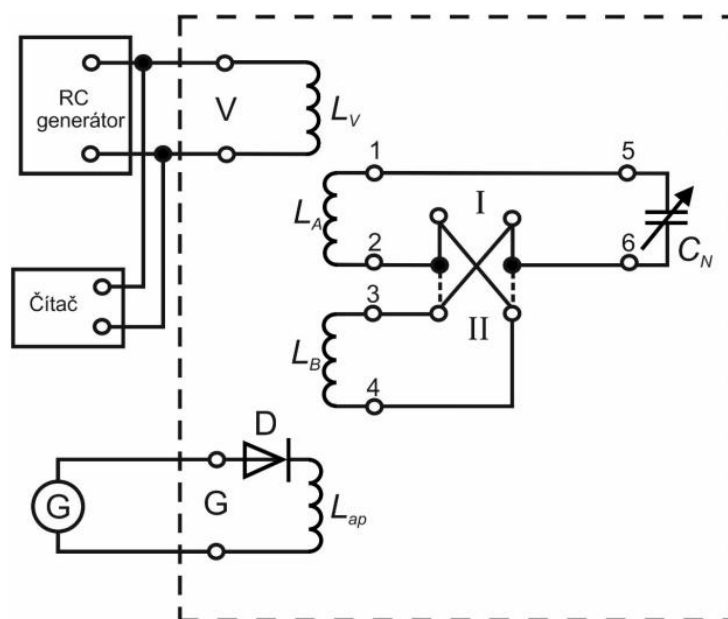

Obr. 2: Schéma zapojení Q-metru

[Odkaz na literaturu.](#)

2.1 Metoda měření

Postupně byly zjišťovány rezonanční frekvence čtyř různých zapojení rezonančního obvodu: pouze cívka A, pouze cívka B, cívky A a B s komutátorem v pozici I a nakonec cívky A a B s komutátorem v pozici II. Na začátku měření každého zapojení byla nastavena kapacita kondenzátoru C_N na hodnotu 400 pF pro snazší nalezení rezonanční frekvence, protože studijní text [1] specifikoval rozsah, ve kterém se tato frekvence bude jistě nacházet. Následně probíhalo měření v rozsahu kapacit od 200 pF do 1000 pF. Rezananční frekvence byla nejprve odhadnuta v místě přibližně maximální výchylky

galvanometru. Její přesná hodnota byla poté pokaždé stanovena jako průměr ze dvou frekvencí kolem maxima, pro které je výchylka galvanometru stejná.

2.2 ^{Měřicí} ~~Měřicí~~ přístroje a jejich nejistoty

1. Galvanometr MG 5:

Galvanometrem byla měřena relativní velikost proudu v detekčním obvodu a tím určována hodnota rezonanční frekvence odpovídající maximální výchylce. Nejistotu výchylky z odhaduji jako polovinu nejmenšího dílku, tedy 0,5.

2. Generátor Siglent a čítač frekvencí:

Nastavováním různé frekvence střídavého napětí sinusového průběhu byla hledána rezonanční frekvence rezonančního obvodu. Čítač měřil frekvenci s přesností na 0,1 Hz, nejistotu určení frekvence však vzhledem k široké stupnici galvanometru a nepříliš přesnému odečítání z ní odhaduji jako 0,1 kHz.

3. Kondenzátor s nastavitelnou kapacitou:

Nejistotu nastavené kapacity odhaduji jako polovinu velikosti nejmenšího dílku, tedy 0,25 pF.

3 Výsledky měření

3.1 Indukčnosti a vlastní kapacity samostatných cívek

Nejprve byla do sestavy zapojena pouze cívka A, zatímco svorky v místě cívky B byly zkratovány. Pro kapacitu kondenzátoru $C_N = 400$ pF byla určena rezonanční frekvence f_r jako průměr dvou frekvencí f_1 a f_2 kolem maxima, pro které byla výchylka galvanometru stejná (např. $z = 20$). Analogicky byla nalezena rezonanční frekvence i pro kapacity 200 pF, 600 pF, 800 pF a 1000 pF. Hodnoty jednotlivých frekvencí a převrácenou hodnotu kvadrátu úhlové rezonanční frekvence v závislosti na kapacitě kondenzátoru shrnuje tabulka 1.

Nejistota kapacity byla odhadnuta jako polovina velikosti nejmenšího dílku stupnice, tedy $\sigma_{C_N} = 0,25$ pF. Nejistota určení frekvence byla odhadnuta jako $\sigma_f = 0,1$ kHz, s tímto krokem se také postupně měnila frekvence generátoru. Nejistota rezonanční frekvence byla určena podle [2] jako

$$\sigma_{f_r} = \frac{1}{2} \sqrt{\sigma_{f_1}^2 + \sigma_{f_2}^2} = \frac{\sigma_f}{\sqrt{2}} = 0,07 \text{ kHz} . \quad (8)$$

Nejistota převrácené hodnoty kvadrátu úhlové rezonanční frekvence byla vypočtena podle [2] podle vzorce

$$\sigma_{\omega_r^{-2}} = \frac{4\sigma_{f_r}}{4\pi^2 f_r^3} = \frac{\sigma_{f_r}}{\pi^2 f_r^3} . \quad (9)$$

Tabulka 1: Rezonanční frekvence a převrácená hodnota kvadrátu rezonanční úhlové frekvence v závislosti na kapacitě kondenzátoru pro cívku A

f_1 / kHz	f_2 / kHz	f_r / kHz	C_N / pF	$\omega_r^{-2} / (10^{-14} \text{s}^{-2})$
$676,6 \pm 0,1$	$695,0 \pm 0,1$	$685,85 \pm 0,07$	$200,00 \pm 0,25$	$5,3850 \pm 0,0011$
$507,3 \pm 0,1$	$522,2 \pm 0,1$	$514,75 \pm 0,07$	$400,00 \pm 0,25$	$9,560 \pm 0,003$

$422,9 \pm 0,1$	$436,0 \pm 0,1$	$429,45 \pm 0,07$	$600,00 \pm 0,25$	$13,735 \pm 0,005$
$370,3 \pm 0,1$	$382,2 \pm 0,1$	$376,25 \pm 0,07$	$800,00 \pm 0,25$	$17,893 \pm 0,007$
$333,2 \pm 0,1$	$344,4 \pm 0,1$	$338,80 \pm 0,07$	$1000,00 \pm 0,25$	$22,068 \pm 0,009$


Analogicky byla proměřena i závislost rezonančních frekvencí na kapacitě pro zapojení s cívkou B a zkratovanými svorkami cívky A. Naměřené hodnoty shrnuje tabulka 2.

Tabulka 2: Rezonanční frekvence a převrácená hodnota kvadrátu rezonanční úhlové frekvence v závislosti na kapacitě kondenzátoru pro cívku B

f_1 / kHz	f_2 / kHz	f_r / kHz	C_N / pF	$\omega_r^{-2} / (10^{-14} \text{s}^{-2})$
$669,8 \pm 0,1$	$686,1 \pm 0,1$	$677,95 \pm 0,07$	$200,00 \pm 0,25$	$5,5112 \pm 0,0011$
$485,5 \pm 0,1$	$497,0 \pm 0,1$	$491,25 \pm 0,07$	$400,00 \pm 0,25$	$10,496 \pm 0,003$
$399,4 \pm 0,1$	$409,4 \pm 0,1$	$404,40 \pm 0,07$	$600,00 \pm 0,25$	$15,488 \pm 0,005$
$347,8 \pm 0,1$	$356,1 \pm 0,1$	$351,95 \pm 0,07$	$800,00 \pm 0,25$	$20,449 \pm 0,008$
$312,0 \pm 0,1$	$319,4 \pm 0,1$	$315,70 \pm 0,07$	$1000,00 \pm 0,25$	$25,415 \pm 0,011$

Závislosti převrácené hodnoty kvadrátu rezonanční frekvence na kapacitě kondenzátoru pro obě samostatné cívky jsou vykresleny v grafu 1.

V celé práci používejte stejný desetinný oddělovač.

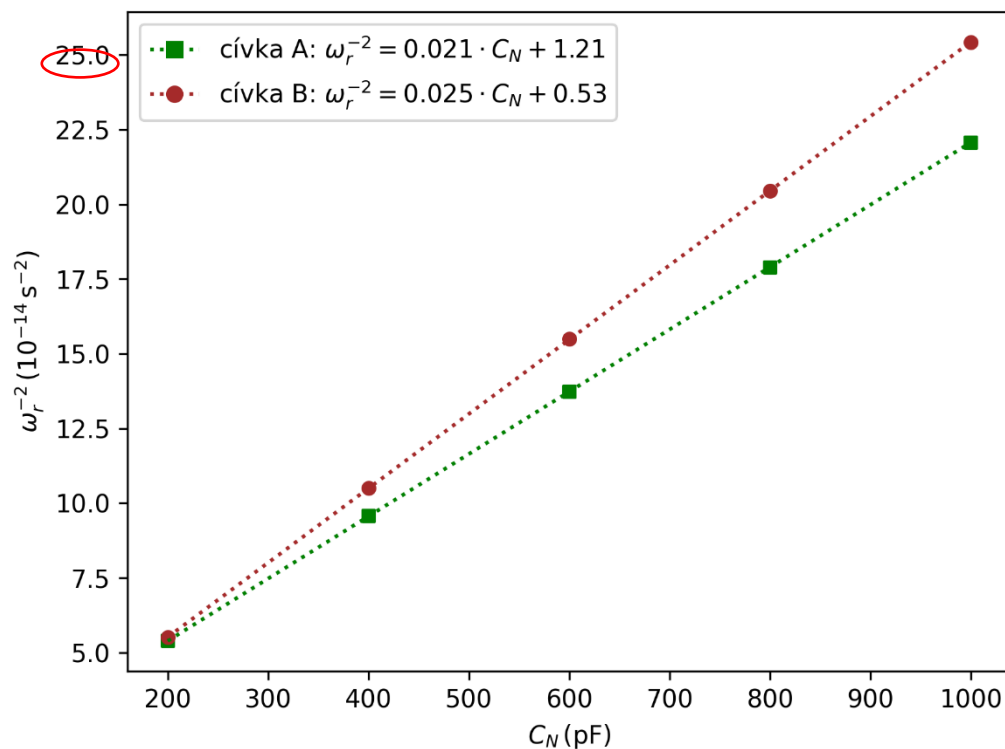

Graf 1: Závislosti převrácené hodnoty kvadrátu rezonanční frekvence na kapacitě kondenzátoru pro cívky A a B. Chybové úsečky nejsou kvůli své malé velikosti pro přehlednost vykresleny

Datové body byly proloženy přímkou $y = kx + q$, směrnice a průsečíky s osou y byly získány lineární regresí pomocí knihovny SciPy jazyka Python. Ze vztahu (3) upraveného do podoby

$$\omega_r^{-2} = LC_N + LC_0, \quad (10)$$

je zřejmé, že pro indukčnost a vlastní kapacitu cívky platí $L = k$ a $C_0 = \frac{q}{k}$. Nejistota L je jednoduše $\sigma_L = \sigma_k$ a nejistota C_0 byla vypočtena podle vztahu

$$\sigma_{C_0} = C_0 \sqrt{\left(\frac{\sigma_q}{q}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_k}{k}\right)^2}. \quad (11)$$

Hodnoty fitovaných parametrů, indukčnosti a vlastní kapacity cívek A a B shrnuje tabulka 3.

Tabulka 3: Fitované parametry, indukčnosti a vlastní kapacity cívek A a B

cívka	$k / (10^{-4} \text{ H})$	$q / (10^{-14} \text{ s}^{-2})$	$L / \mu\text{H}$	C_0 / pF
A	$2,0860 \pm 0,0006$	$1,213 \pm 0,002$	$208,60 \pm 0,06$	$58,2 \pm 0,1$
B	$2,4910 \pm 0,0008$	$0,530 \pm 0,002$	$249,10 \pm 0,08$	$21,26 \pm 0,09$

3.2 Měření vzájemné indukčnosti cívek A a B

Stejným způsobem jako v předchozím úkolu byly proměřeny i závislosti rezonančních frekvencí na kapacitě kondenzátoru pro obvod s oběma zapojenými cívkami a komutátorem v pozicích I a II. Naměřené hodnoty frekvencí pro tyto dvě zapojení (ABI a ABII) shrnují tabulky 4 a 5. Nejistoty byly vypočteny stejným způsobem jako v (8) a (9).

Tabulka 4: Rezonanční frekvence a převrácená hodnota kvadrátu rezonanční úhlové frekvence v závislosti na kapacitě kondenzátoru pro zapojení ABI

f_1 / kHz	f_2 / kHz	f_r / kHz	C_N / pF	$\omega_r^{-2} / (10^{-14} \text{ s}^{-2})$
$444,0 \pm 0,1$	$457,3 \pm 0,1$	$450,65 \pm 0,07$	$200,00 \pm 0,25$	$12,473 \pm 0,004$
$322,8 \pm 0,1$	$331,1 \pm 0,1$	$326,95 \pm 0,07$	$400,00 \pm 0,25$	$23,696 \pm 0,010$
$262,0 \pm 0,1$	$276,3 \pm 0,1$	$269,15 \pm 0,07$	$600,00 \pm 0,25$	$34,966 \pm 0,018$
$230,5 \pm 0,1$	$238,1 \pm 0,1$	$234,30 \pm 0,07$	$800,00 \pm 0,25$	$46,14 \pm 0,03$
$205,9 \pm 0,1$	$214,4 \pm 0,1$	$210,15 \pm 0,07$	$1000,00 \pm 0,25$	$57,36 \pm 0,04$

Tabulka 5: Rezonanční frekvence a převrácená hodnota kvadrátu rezonanční úhlové frekvence v závislosti na kapacitě kondenzátoru pro zapojení ABII


f_1 / kHz	f_2 / kHz	f_r / kHz	C_N / pF	$\omega_r^{-2} / (10^{-14} \text{ s}^{-2})$
$564,0 \pm 0,1$	$580,4 \pm 0,1$	$572,20 \pm 0,07$	$200,00 \pm 0,25$	$7,737 \pm 0,002$
$409,7 \pm 0,1$	$420,6 \pm 0,1$	$415,15 \pm 0,07$	$400,00 \pm 0,25$	$14,697 \pm 0,005$
$337,8 \pm 0,1$	$346,0 \pm 0,1$	$341,90 \pm 0,07$	$600,00 \pm 0,25$	$21,669 \pm 0,009$
$293,0 \pm 0,1$	$302,3 \pm 0,1$	$297,65 \pm 0,07$	$800,00 \pm 0,25$	$28,591 \pm 0,014$
$263,0 \pm 0,1$	$270,9 \pm 0,1$	$266,95 \pm 0,07$	$1000,00 \pm 0,25$	$35,545 \pm 0,019$

Závislosti převrácené hodnoty kvadrátu rezonanční frekvence na kapacitě kondenzátoru pro obě pozice komutátoru jsou vykresleny v grafu 2. Body byla opět proložena lineární závislost $y = kx + q$. Celkové indukčnosti obou cívek L_1 (pro pozici komutátoru I) a L_2 (pro pozici II) byly určeny jako směrnice příslušných přímek, konkrétně hodnoty vycházejí jako $L_1 = (561,5 \pm 0,3) \mu\text{H}$ a $L_2 = (347,87 \pm 0,13) \mu\text{H}$. Vzájemná indukčnost M byla vypočtena podle (7) jako $M = (53,40 \pm 0,07) \mu\text{H}$. Nejistota byla určena podle [2] jako

$$\sigma_M = \frac{1}{4} \sqrt{\sigma_{L_1}^2 + \sigma_{L_2}^2}. \quad (12)$$

Pro ověření platnosti vztahu (6) byly podle něj z vlastních indukčností L_A a L_B a vzájemné indukčnosti M vypočteny celkové indukčnosti L'_1 a L'_2 jako $L'_1 = (564,50 \pm 0,17) \mu\text{H}$ a $L'_2 = (350,91 \pm 0,17) \mu\text{H}$. Nejistoty hodnot byly vypočteny podle [2] podle vzorce
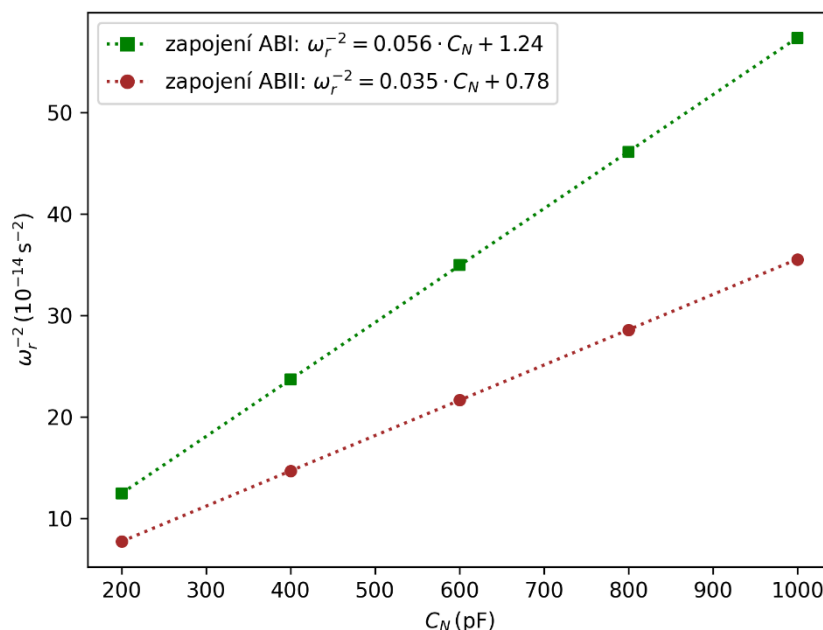
$$\sigma_{L_{1,2}} = \sqrt{\sigma_{L_A}^2 + \sigma_{L_B}^2 + 2\sigma_M^2}. \quad ? 4 \quad (13)$$



Graf 2: Graf 1: Závislosti převrácené hodnoty kvadrátu rezonanční frekvence na kapacitě kondenzátoru pro pozice komutátoru I a II. Chybové úsečky nejsou kvůli své malé velikosti pro přehlednost vykresleny

3.2 Rezonanční křivka

Závislost výchylky galvanometru na frekvenci generovaného napětí byla proměřována pro zapojení ABI, tedy s oběma cívkami, kterými prochází proud stejným směrem. Kapacita kondenzátoru byla nastavena na $C_N = 1000 \text{ pF}$. Rezonanční frekvence je tedy $f_r = (210,15 \pm 0,07) \text{ kHz}$. Naměřené hodnoty ukazuje tabulka 6.

Výchylka galvanometru je díky připojené diodě úměrná kvadrátu napětí v detekčním obvodu, a tím úměrná kvadrátu proudu v rezonančním obvodu. Proto je poměr příslušné výchylky a maximální výchylky přímo roven kvadrátu poměru proudu a rezonančního proudu; je tedy roven veličině y^2 tj. $\frac{z}{z_r} = \left(\frac{I}{I_r}\right)^2 = y^2$. Nejistota veličiny y^2 byla vypočtena z [2] jako ($\sigma_z = \sigma_{z_r} = 0,5$)

$$\sigma_{y^2} = y^2 \sqrt{\left(\frac{\sigma_z}{z}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{z_r}}{z_r}\right)^2} = \frac{y^2}{2} \sqrt{\left(\frac{1}{z}\right)^2 + \left(\frac{1}{z_r}\right)^2}. \quad (14)$$

Vztah je dobře, ale zbytečně komplikovaně.
Lze napsat jednoduše pomocí relativních chyb.

Veličina x je rovna poměru úhlové frekvence a rezonanční úhlové frekvence, tedy poměru frekvence a rezonanční frekvence tj. $x = \frac{\omega}{\omega_r} = \frac{f}{f_r}$. Nejistota veličiny x byla vypočtena z [2] jako

$$\sigma_x = x \sqrt{\left(\frac{\sigma_f}{f}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{f_r}}{f_r}\right)^2}. \quad (15)$$

Tabulka 6: Závislost výchylny galvanometru na frekvenci v zapojení ABI


f / kHz	$x = f / f_r$	z	$y^2 = z / z_r$
$218,8 \pm 0,1$	$1,0412 \pm 0,0006$	$5,0 \pm 0,5$	$0,16 \pm 0,02$
$217,3 \pm 0,1$	$1,0340 \pm 0,0006$	$7,0 \pm 0,5$	$0,22 \pm 0,02$
$216,2 \pm 0,1$	$1,0288 \pm 0,0006$	$9,0 \pm 0,5$	$0,28 \pm 0,02$
$215,4 \pm 0,1$	$1,0250 \pm 0,0006$	$11,0 \pm 0,5$	$0,34 \pm 0,02$
$214,8 \pm 0,1$	$1,0221 \pm 0,0006$	$13,0 \pm 0,5$	$0,41 \pm 0,02$
$214,2 \pm 0,1$	$1,0193 \pm 0,0006$	$15,0 \pm 0,5$	$0,47 \pm 0,02$
$213,7 \pm 0,1$	$1,0169 \pm 0,0006$	$17,0 \pm 0,5$	$0,53 \pm 0,02$
$213,3 \pm 0,1$	$1,0150 \pm 0,0006$	$19,0 \pm 0,5$	$0,59 \pm 0,02$
$212,9 \pm 0,1$	$1,0131 \pm 0,0006$	$21,0 \pm 0,5$	$0,66 \pm 0,02$
$212,5 \pm 0,1$	$1,0112 \pm 0,0006$	$23,0 \pm 0,5$	$0,72 \pm 0,02$
$212,2 \pm 0,1$	$1,0098 \pm 0,0006$	$25,0 \pm 0,5$	$0,78 \pm 0,02$
$211,8 \pm 0,1$	$1,0079 \pm 0,0006$	$27,0 \pm 0,5$	$0,84 \pm 0,02$
$211,4 \pm 0,1$	$1,0059 \pm 0,0006$	$29,0 \pm 0,5$	$0,91 \pm 0,02$
$210,8 \pm 0,1$	$1,0031 \pm 0,0006$	$31,0 \pm 0,5$	$0,97 \pm 0,02$
$210,3 \pm 0,1$	$1,0007 \pm 0,0006$	$32,0 \pm 0,5$	$1,00 \pm 0,02$
$209,5 \pm 0,1$	$0,9969 \pm 0,0006$	$31,0 \pm 0,5$	$0,97 \pm 0,02$
$209,0 \pm 0,1$	$0,9945 \pm 0,0006$	$29,0 \pm 0,5$	$0,91 \pm 0,02$
$208,6 \pm 0,1$	$0,9926 \pm 0,0006$	$27,0 \pm 0,5$	$0,84 \pm 0,02$
$208,2 \pm 0,1$	$0,9907 \pm 0,0006$	$25,0 \pm 0,5$	$0,78 \pm 0,02$
$207,8 \pm 0,1$	$0,9888 \pm 0,0006$	$23,0 \pm 0,5$	$0,72 \pm 0,02$
$207,4 \pm 0,1$	$0,9869 \pm 0,0006$	$21,0 \pm 0,5$	$0,66 \pm 0,02$
$207,0 \pm 0,1$	$0,9850 \pm 0,0006$	$19,0 \pm 0,5$	$0,59 \pm 0,02$
$206,6 \pm 0,1$	$0,9831 \pm 0,0006$	$17,0 \pm 0,5$	$0,53 \pm 0,02$
$206,2 \pm 0,1$	$0,9812 \pm 0,0006$	$15,0 \pm 0,5$	$0,47 \pm 0,02$
$205,6 \pm 0,1$	$0,9783 \pm 0,0006$	$13,0 \pm 0,5$	$0,41 \pm 0,02$
$204,9 \pm 0,1$	$0,9750 \pm 0,0006$	$11,0 \pm 0,5$	$0,34 \pm 0,02$
$204,2 \pm 0,1$	$0,9717 \pm 0,0006$	$9,0 \pm 0,5$	$0,28 \pm 0,02$
$203,0 \pm 0,1$	$0,9660 \pm 0,0006$	$7,0 \pm 0,5$	$0,22 \pm 0,02$
$201,4 \pm 0,1$	$0,9584 \pm 0,0006$	$5,0 \pm 0,5$	$0,16 \pm 0,02$

Přehledně je závislost poměru výchylny $\frac{z}{z_r} = y^2$ na poměru frekvencí $\frac{f}{f_r} = x$ vykreslena v grafu 3. Závislost byla fitovaná křivkou (4) s pomocí knihovny SciPy jazyka Python za použití nelineární metody nejmenších čtverců. Hodnota míry útlumu vychází jako $d = 0,0360 \pm 0,0003$. Její převrácená hodnota pak určuje činitel jakosti $Q = 27,8 \pm 0,2$. Nejistota činitele jakosti byla vypočtena jako

$$\sigma_Q = Q \frac{\sigma_d}{d}. \quad (16)$$

Náhradní sériový odpor obvodu byl vypočten ze vztahu (5) jako $R_S = (26,7 \pm 0,2) \Omega$. Jeho nejistota byla určena ze vztahu

$$\sigma_{R_S} = R_S \sqrt{\left(\frac{2\pi\sigma_{f_r}}{2\pi f_r}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{L_1}}{L_1}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_d}{d}\right)^2} = R_S \sqrt{\left(\frac{\sigma_{f_r}}{f_r}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{L_1}}{L_1}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_d}{d}\right)^2}. \quad (17)$$

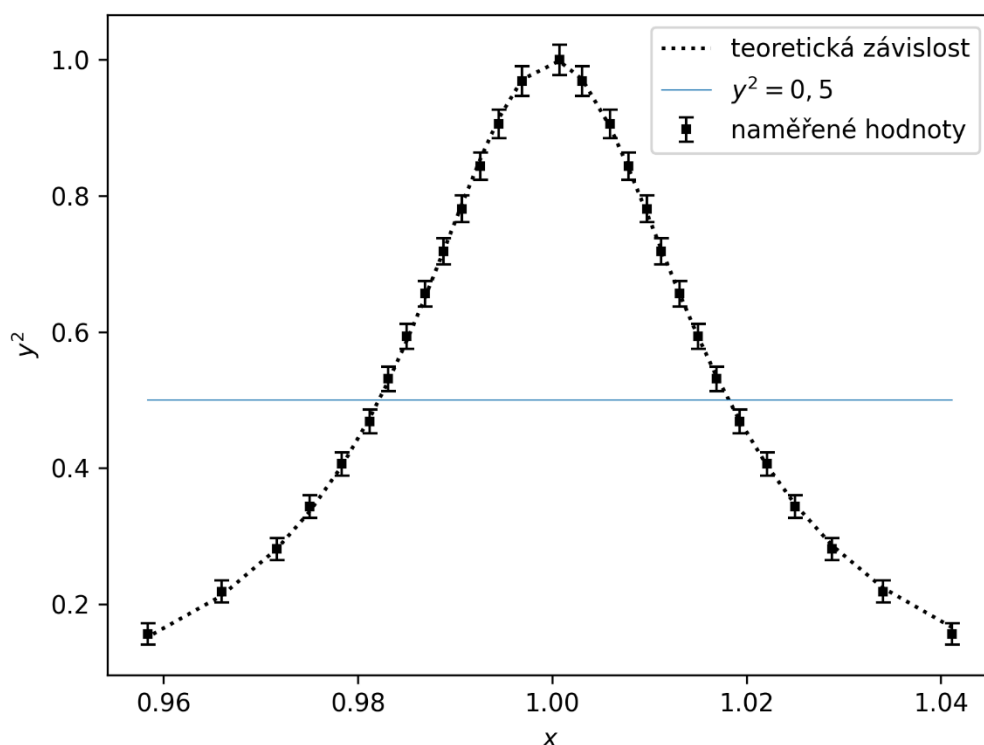

Graf 5: Redukovaná rezonanční křivka pro zapojení rezonančního obvodu ABI s připojenou kapacitou 1000 pF

4 Diskuse

Závislost převrácené hodnoty kvadrátu úhlové rezonanční frekvence na připojené kapacitě se ukázala být ve velmi dobrém přiblížení lineární, jak ukazují grafy 1 a 2. Indukčnosti cívek A a B byly vypočteny jako $L_A = (208,60 \pm 0,06) \mu\text{H}$ s relativní nejistotou 0,03 % a $L_B = (249,10 \pm 0,08) \mu\text{H}$ s relativní nejistotou 0,03 %. Jejich vlastní kapacity vychází jako $C_A = (58,2 \pm 0,1) \text{pF}$ s relativní nejistotou 0,2 % a $C_B = (21,26 \pm 0,09) \text{pF}$ s relativní nejistotou 0,4 %. Parametry cívek tedy byly určeny velmi přesně. Limitujícím faktorem bylo optické odečítání výchylky galvanometru, protože malé změny frekvence, které generátor umožňoval, změnily výchylku galvanometru jen nepatrně. Proto také byla nejistota určení frekvence odhadnuta jako 0,1 kHz, i když generátor i čítač frekvencí umožňovaly daleko nižší kroky. Systematické chyby mohla do měření vnést také neopatrná manipulace s cívkami. Kontakty byly relativně volné a umožňovaly drobné změny pozice cívek. Pro určování hodnot vlastních a vzájemných indukčností je však klíčové, aby vazba mezi generující, detekční a měřenými cívkami byla stejná mezi jednotlivými zapojeními rezonančního obvodu. Při měření bylo dbáno co největší opatrnosti, drobné chyby však nelze vyloučit.

Hledáním rezonanční frekvence obvodu s oběma cívkami byly experimentálně určeny celkové indukčnosti $L_{1,2}$ cívek, když jimi procházel proud ve stejném, resp. opačném směru. Hodnoty vycházejí $L_1 = (561,5 \pm 0,3) \mu\text{H}$ a $L_2 = (347,87 \pm 0,13) \mu\text{H}$ s relativními nejistotami 0,05 %. Ze vzájemné indukčnosti (určena jako $M = (53,40 \pm 0,07) \mu\text{H}$) byly vypočteny teoretické hodnoty $L'_1 = (564,50 \pm 0,17) \mu\text{H}$ a $L'_2 = (350,91 \pm 0,17) \mu\text{H}$ s relativními nejistotami 0,03 %, resp. 0,05 %. Experimentální a teoretické hodnoty se nepatrně liší (o méně než 1 %), je to však více než hodnota nejistoty. Je tedy možné, že nejistota určení rezonanční frekvence byla poněkud podhodnocena. Nesrovnalost by se však dala vysvětlit i tím, že vztah (6) je až příliš zjednodušený. Na hodnotu vzájemné indukčnosti mohou mít vliv i generující a detekční cívka a tím ji systematicky posunou vůči hodnotě dané jednoduchým teoretickým vztahem (6). Řádově si však teoretické i experimentální hodnoty celkových indukčností odpovídají, a můžeme tedy vztah (6) považovat za experimentálně ověřený.

Pro zapojení ABI s připojenou kapacitou 1000 pF byla proměřena rezonanční křivka rezonančního obvodu. Její redukovaná verze je vykreslena na grafu 3. Z něj je patrné, že v rámci nejistoty datové body skutečně leží na teoretické závislosti (4), maximum není nikam výrazně posunuté, křivka nemá jinou šířku ani sklon než teoretická závislost. Míra útlumu, jež udává šířku rezonanční křivky v polovině jejího maxima, byla určena jako $d = 0,0360 \pm 0,0003$ s relativní nejistotou 0,8 %. Činitel jakosti, který je daný převrácenou hodnotou míry útlumu vychází $Q = 27,8 \pm 0,2$ se stejnou relativní nejistotou. Náhradní sériový odpor obvodu byl z míry útlumu, rezonanční úhlové frekvence a celkové indukčnosti L_1 vypočten jako $R_S = (26,7 \pm 0,2) \Omega$ s relativní nejistotou 0,8 %. Největší nejistotu vnesla do výsledku hodnota míry útlumu, stále je však výsledná hodnota odporu určena s velmi dobrou přesností.

5 Závěr

Indukčnost cívky A byla vypočtena lineární regresí jako $L_A = (208,60 \pm 0,06) \mu\text{H}$ a její vlastní kapacita jako $C_A = (58,2 \pm 0,1) \text{pF}$.

Pro cívku B vychází její indukčnost $L_B = (249,10 \pm 0,08) \mu\text{H}$ a vlastní kapacita $C_B = (21,26 \pm 0,09) \text{pF}$.

Vzájemná indukčnost cívek A a B byla vypočtena jako $M = (53,40 \pm 0,07) \mu\text{H}$. Celková indukčnost cívek A a B, kterými prochází proud ve stejném směru byla změřena jako $L_1 = (561,5 \pm 0,3) \mu\text{H}$ a ze vzájemné indukčnosti vypočtena jako $L'_1 = (564,50 \pm 0,17) \mu\text{H}$. Pokud cívkami procházel proud ve vzájemně opačném směru, byla změřena celková indukčnost $L_2 = (347,87 \pm 0,13) \mu\text{H}$. Vypočtená hodnota ze vzájemné indukčnosti vychází $L'_2 = (350,91 \pm 0,17) \mu\text{H}$.

Míra útlumu rezonanční křivky pro zapojení ABI s připojenou kapacitou 1000 pF byla určena jako $d = 0,0360 \pm 0,0003$. Činitel jakosti vychází $Q = 27,8 \pm 0,2$ a náhradní sériový odpor tohoto obvodu je $R_S = (26,7 \pm 0,2) \Omega$.

Literatura

- [1] Kolektiv ZFP KVOF MFF UK: Měření impedancí rezonanční metodou [online].
[cit. 20.10.2025], dostupné
z https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/_media/zadani/texty/txt_208.pdf
- [2] J. English: Úvod do praktické fyziky I: Zpracování výsledků měření. 1. vyd. Praha:
Matfyzpress, 2006